

## Lógica Secuencial

E0	Q2	Q1	Q0		X2	X1	X0
E1	0	0	0		0	0	0
E2	0	0	1		0	0	1
E3	0	1	0		0	1	0
E4	0	1	1		0	1	1
E5	1	0	0		1	0	0
E6	1	0	1		1	0	1